

第二章

简单直流电路的分析

§ 2-1 全电路欧姆定律



学习目标

1. 掌握全电路欧姆定律。
2. 能用全电路欧姆定律分析电路的三种工作状态。
3. 掌握测量电源电动势和内阻的方法。

一、部分电路欧姆定律

在初中，我们曾学习过欧姆定律，其内容是：导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比，其公式为：

$$I = \frac{U}{R}$$

实际上，以上定律中所涉及的这段电路并不包括电源。这种只含有负载而不包含电源的一段电路称为部分电路，如图 2-1a 虚线框中所示。因此，更准确地说，这一定律应称为部分电路欧姆定律。

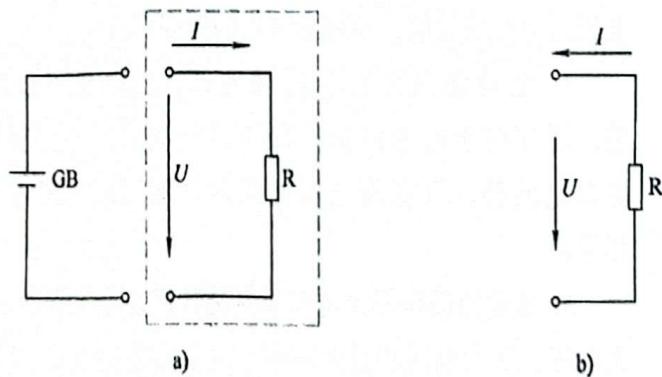


图 2-1 部分电路参考方向的选取

a) 电压和电流方向相同 b) 电压和电流方向相反



部分电路欧姆定律的计算公式还与参考方向的选取有关。在图 2-1b 所示电路中，电压 U 与电流 I 选为非关联参考方向，则部分电路欧姆定律的表达式也应相应改为：

$$I = -\frac{U}{R}$$

如果以电压为横坐标，电流为纵坐标，可画出电阻的 U/I 关系曲线，称为伏安特性曲线。伏安特性曲线是直线的电阻元件，称为线性电阻（图 2-2），其电阻值可认为是不变的常数；不是直线的，则称为非线性电阻（图 2-3）。

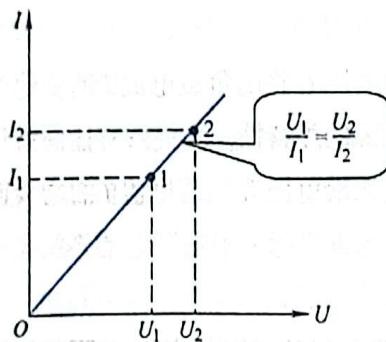


图 2-2 线性电阻的伏安特性曲线

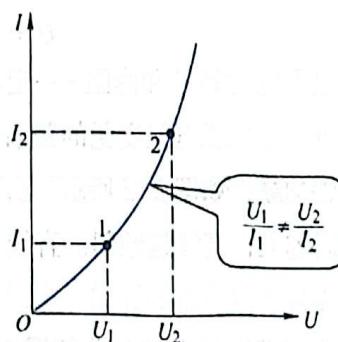


图 2-3 非线性电阻的伏安特性曲线

二、全电路欧姆定律

与部分电路相对应，含有电源的闭合电路称为全电路，如图 2-4 所示。电源内部的电路称为内电路，如发电机的线圈、电池内的溶液等。电源内部的电阻称为内电阻，简称内阻。电源外部的电路称为外电路，外电路中的电阻称为外电阻。

图 2-4 中，为了便于表达，将电源内部电阻等效为一个独立的电阻 r 来表示，如无特殊说明，本书中均采用此种表达方式，即电源符号 $\text{---} \text{+}$ 仅表示电源的电动势。

全电路欧姆定律的内容是：闭合电路中的电流与电源的电动势成正比，与电路的总电阻（内电阻与外电阻之和）成反比，公式为：

$$I = \frac{E}{R + r}$$

由上式可得：

$$E = IR + Ir = U_{\text{外}} + U_{\text{内}}$$

式中， $U_{\text{内}}$ 为内电路的电压降， $U_{\text{外}}$ 为外电路的电压降，也是电源两端的电压。这样，全电路欧姆定律又可表述为：在一个闭合回路中，电源电动势等于外电路电压降与内电路电压降之和。

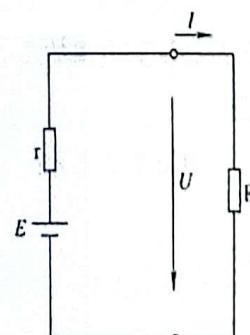


图 2-4 简单的全电路



将公式 $E = IR + Ir$ 两边同乘以 I , 可得:

$$IE = I^2R + I^2r$$

即:

$$P_{\text{电源}} = P_{\text{负载}} + P_{\text{内阻}}$$

上式表明, 在一个闭合回路中, 电源电动势发出的功率, 等于负载电阻消耗的功率和电源内阻消耗的功率之和。这种关系称为电路中的功率平衡。

三、电路的三种状态

由全电路欧姆定律可知, 电源端电压 U 与电源电动势 E 的关系为:

$$U = E - Ir$$

可见, 当电源电动势 E 和内阻 r 一定时, 电源端电压 U 将随负载电流 I 的变化而变化。电源端电压随负载电流变化的关系特性称为电源的外特性, 其关系特性曲线称为电源的外特性曲线, 如图 2-5 所示。由图可见, 电源端电压 U 随着电流 I 的增大而减小。电源内阻越大, 直线越倾斜。直线与纵轴交点的纵坐标表示电源电动势的大小 ($I=0$ 时, $U=E$)。

下面应用全电路欧姆定律, 分析图 2-6 所示电路在三种不同状态下, 电源端电压与输出电流之间的关系。

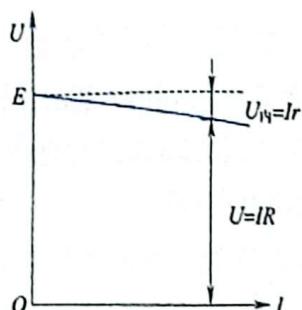


图 2-5 电源的外特性曲线

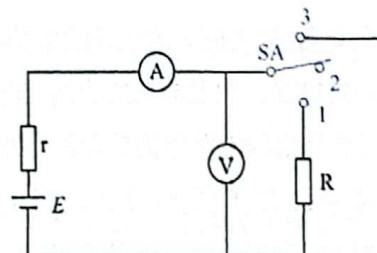


图 2-6 电路的三种状态

1. 通路

开关 SA 接到位置 1 时, 电路处于通路状态。电流从电源的正极沿着导线经过负载最终回到电源的负极, 电流形成闭合路径, 所以也称闭路。这是电路的正常工作状态。

电路中电流为:

$$I = \frac{E}{R+r}$$

端电压与输出电流的关系为:

$$U_{\text{外}} = E - U_{\text{内}} = E - Ir$$

可见, 当电源电动势和内阻一定时, 端电压随输出电流的增大而下降。通常把

通过大电流的负载称为大负载，把通过小电流的负载称为小负载。也就是说，当电源的内阻一定时，电路接大负载，端电压下降较多；电路接小负载，端电压下降较少。

2. 开路（断路）

开关SA接到位置2时，电路处于开路状态，相当于负载电阻 $R \rightarrow \infty$ 或电路中某处连接导线断开。此时电路中电流为零，内阻电压降也为零， $U_{\text{外}} = E - Ir = E$ ，即电源的开路电压等于电源的电动势。

实际电路中，导体因接触面有氧化层、脏污、接触面过小、接触压力不足等，会出现电阻过大的现象，严重时也会造成开路。

3. 短路

开关SA接到位置3时，相当于电源两极被导线直接相连，电路处于短路状态。电路中短路电流 $I_{\text{短}} = E/r$ 。由于电源内阻一般都很小，所以短路电流极大。此时电源对外输出电压 $U = E - I_{\text{短}}r = 0$ 。

电源短路是严重的故障状态，必须避免发生。但有时在调试和维修电气设备的过程中，有意将电路中某一部分短路，这是为了让与调试过程无关的部分暂时不通电流，或是为了便于发现故障而采用的一种特殊方法，这种方法只有在确保电路安全的情况下才能采用。

[例 2-1] 在图2-7所示电路中，设电阻 $R_1 = 14 \Omega$ ， $R_2 = 9 \Omega$ 。当开关SA接至位置1时，由电流表测得 $I_1 = 0.2 \text{ A}$ ；接至位置2时，测得 $I_2 = 0.3 \text{ A}$ 。求电源电动势E和内电阻r。

解：根据全电路欧姆定律，可列出联立方程：

$$\begin{cases} E = I_1 R_1 + I_1 r \\ E = I_2 R_2 + I_2 r \end{cases}$$

消去E，解得

$$r = \frac{I_1 R_1 - I_2 R_2}{I_2 - I_1} = \frac{0.2 \times 14 - 0.3 \times 9}{0.3 - 0.2} \Omega = 1 \Omega$$

把r的值代入 $E = I_1 R_1 + I_1 r$ 或 $E = I_2 R_2 + I_2 r$ ，可得

$$E = 3 \text{ V}$$

实验室中通常就采用上述方法来测量电源的电动势和内阻。

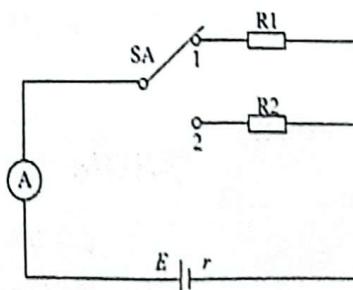


图2-7

巩固练习

1. 图2-8给出了三个电阻的电流随电阻两端电压变化的曲线，由曲线可知，电阻_____的阻值最大，_____的阻值最小。

